

Series A.C Circuit

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_L = 2\pi fL$$

o.c

o.c

DC S.E

* Average Power and P.F

$$P = I \times V$$

$$i = I_{max} \sin(\omega t + \theta_i)$$

$$v = V_{max} \sin(\omega t + \theta_v)$$

$$P(t) = \frac{I}{m} \frac{V}{m} \sin(\omega t + \theta_v) \times \sin(\omega t + \theta_i)$$

$$P_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt$$

$$P_{av} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{I_m V_m}{2} [\cos(\theta_v - \theta_i) - \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)] d(\omega t)$$

نات لا يتغير مع الزمن للكمال الـ $\cos(\theta_v - \theta_i)$ و $\cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$

$$\text{Note} \Rightarrow \sin \theta_1 \times \sin \theta_2 = \cos(\theta_1 - \theta_2) + \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

الكمال الـ $\cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$ هو الـ \cos الـ $\cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$ الـ \cos الـ $\cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$ الـ \cos الـ $\cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$

$$P_{av} = \frac{V_m I_m}{4\pi} [\cos(\theta_v - \theta_i) \omega T]_0^{2\pi} = 0$$

$$P_{av} = \frac{V_m I_m}{2\sqrt{2}\sqrt{2}} \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

$$\Rightarrow \therefore V_{rms} = V_m / \sqrt{2} \quad I_{rms} = I_m / \sqrt{2}$$

$$\therefore P_{av} = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i) \quad \downarrow = P.F$$

$$P_{av} = V I \cos \phi$$

Real active.

الـ av power قيمة
وليس لها زوايا... يعني
حقيقي، V و I كقيمتين
زوايا

\Rightarrow Power factor حساب الـ

AC لوالدايرة \leftarrow

$$P_{av} = V I \cos(\theta_v - \theta_i) \leftarrow$$

DC لوالدايرة \leftarrow

$$P = I^2 R = I \cdot V$$

$$P_F = \frac{P_{av}}{V I}$$

القانون العام

\Rightarrow في حالة المقاومة R R_L

$$\Downarrow P_{av} = V I \cos \theta$$

الزاوية بين الجهد والتيار داخل المقاومة $P = I^2 R$

$$= \frac{V I}{R_{ms} R_{ms}} \text{ "Watt"}$$

\Rightarrow في حالة الحث L

$$P_{av} = V I \cos \theta = \underline{\underline{Zero}}$$

الزاوية بين الجهد والتيار خارج الحث $\theta = 90^\circ$

\Rightarrow في حالة المكثف C

$$P_{av} = V I \cos \theta = \underline{\underline{Zero}}$$

الزاوية داخل المكثف بين V و I $\theta = -90^\circ$

المقاومة هي الوحيدة التي لديها P_{av}


$Z \triangleq$ impedance

$$i = I_m \sin(\omega t + \theta_i)$$

Phasor. V and i are in phase \angle is θ

$$I = I_{Rms} \angle \theta_i$$

$$v = V_m \sin(\omega t + \theta_v)$$

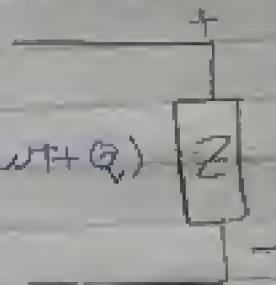

$$V = V_{Rms} \angle \theta_v$$



$$\Rightarrow Z = \frac{V}{I} = \frac{V_{Rms} \angle \theta_v}{I_{Rms} \angle \theta_i} = \frac{V}{I} \angle (\theta_v - \theta_i)$$

$$= |Z| \angle \theta_z = |Z| \angle \theta \rightarrow \text{Polar Form}$$

$$Z = R + jX \rightarrow \text{Cartesian Form}$$


Resistance

Reactance

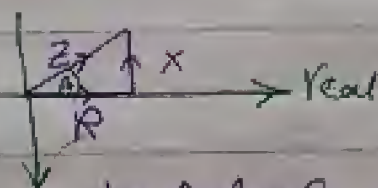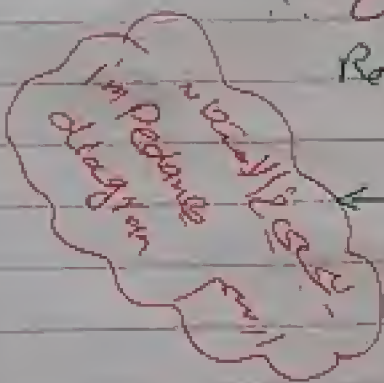


impedance diagram

\rightarrow lagging Power Factor

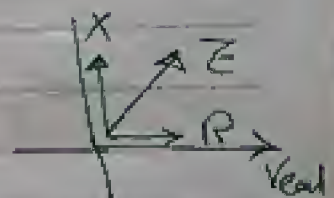

\rightarrow leading Power Factor

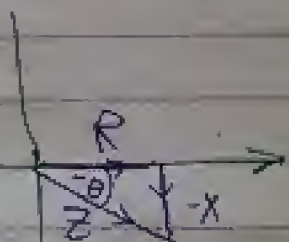


ex:-

$$e = 50\sqrt{2} \sin \omega t$$

$$\Downarrow$$

$$e = 50 \angle 0$$

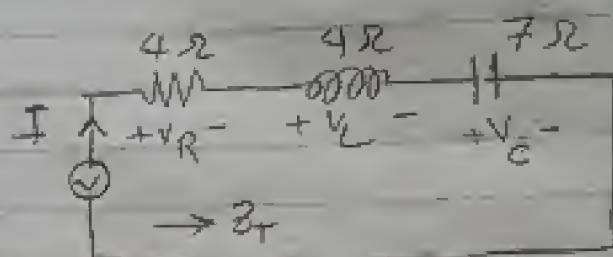

Solution

$$\Rightarrow Z_T = Z_R + Z_L + Z_C = R \angle 0 + j(X_L - X_C)$$


$$\Rightarrow R = R \angle 0 = R + j \cdot 0$$

$$Z_L = 0 + jX_L$$

$$Z_C = 0 - jX_C$$

$$\therefore Z_T = 4 - j3$$

\Rightarrow impedance diagram

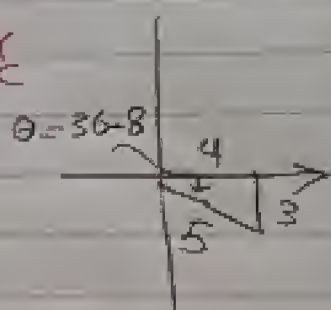

$$Z_T = 5 \angle -36.8$$

$$P_f = \cos \theta = \frac{R}{Z} = \frac{4}{5} = 0.8 \text{ lead}$$

$$\Rightarrow I = \frac{50 \angle 0}{5 \angle -36.87} = 10 \angle 36.87$$

$$\therefore i = 10\sqrt{2} \sin(\omega t + 36.87)$$

$$\Rightarrow V_R = E \frac{R \angle 0}{Z} = 50 \angle 0 * \frac{4 \angle 0}{5 \angle -36.87} = 40 \angle 36.87$$

$$\Rightarrow V_L = I Z_L = 10 \angle 36.87 * 4 \angle 90 \quad \text{and} \quad V_L = 5 * \frac{L \angle 90}{Z}$$

$$\therefore V_L = 40 \angle 126.87$$

$$\Rightarrow V_C = I Z_C = 10 \angle 36.87 * 7 \angle -90 = 40 \angle -53.13$$

$$P_S = \varepsilon I \cos \theta = 50 \times 10 \cos (6)$$

$$P_S = 500 \times \frac{4}{5} = 400 \text{ watt}$$


$$P_R = I^2 R = (10)^2 \times 4 = 400$$

$\downarrow V_R / R$

$$P = 200$$

$$P_C = 200$$

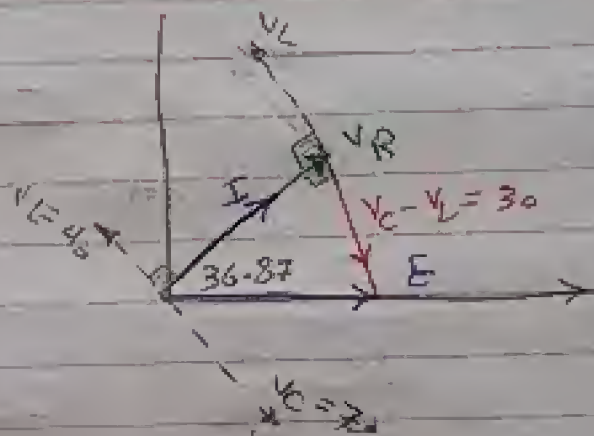Let $P = 100$ watt is the power in the circuit




$$\Rightarrow L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = \checkmark$$

$$X_L = \omega L = 2\pi f L$$


$$\Rightarrow C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$\Rightarrow X_C = \frac{1}{\omega C}$$

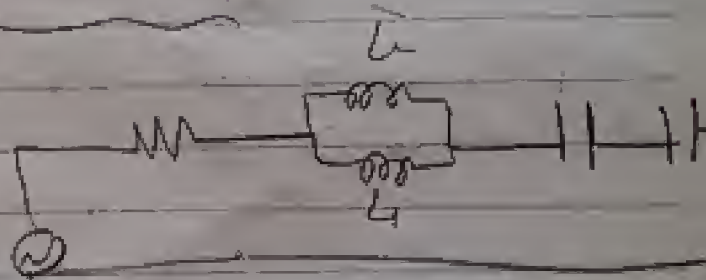


* Frequency Response

find ω and ϕ

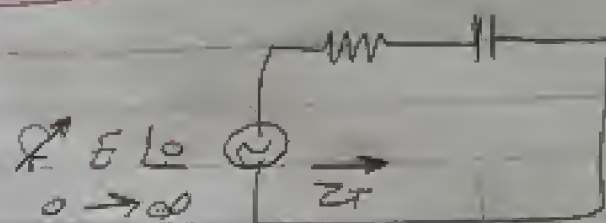

$$Z_T = R - jX_C$$
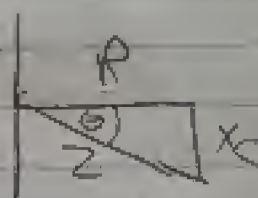
$$Z_T = \sqrt{R^2 + X_C^2} \quad \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$




$$\Rightarrow Z_T = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad \angle -\tan^{-1}\left(\frac{1}{\omega C R}\right)$$

$\omega = 2\pi f$


$$I = \frac{E \sin \omega t}{Z_T}$$

$$\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad \angle -\tan^{-1}\left(\frac{1}{\omega C R}\right)$$

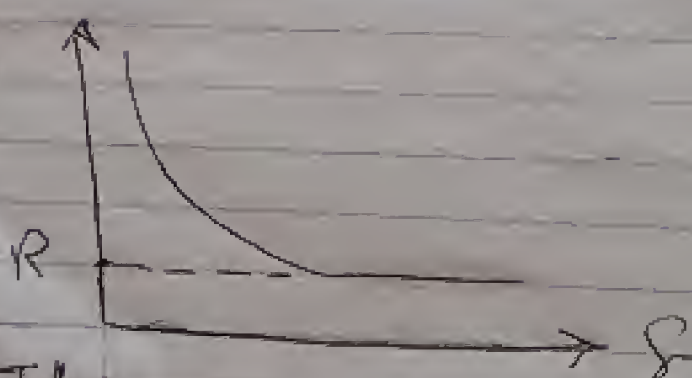at $f=0 \rightarrow Z=\infty$
at $f=\infty \rightarrow Z=R$



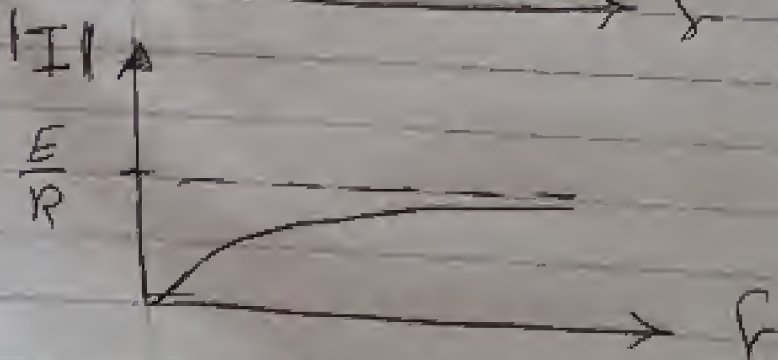
at $f=0 \quad I=0$
at $f=\infty \quad I = \frac{E}{R}$



* Parallel AC Circuit :-

① A + DC
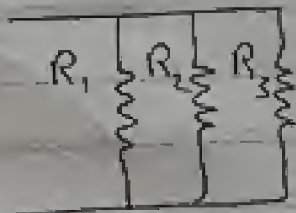
$$\downarrow \quad \frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad \rightarrow$$




$$G_T = G_1 + G_2 + G_3$$

② A + AC

$$\downarrow \quad \frac{1}{Z_T} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$$

$Z_T \rightarrow$

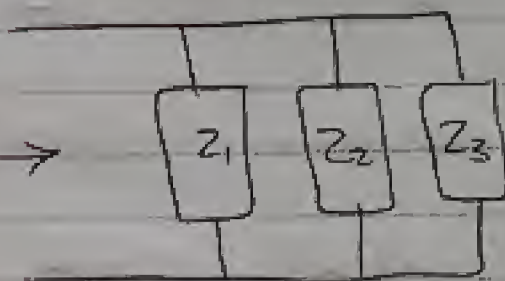


$$\downarrow \quad Y_T = Y_1 + Y_2 + Y_3 \quad \therefore \Rightarrow Y = \frac{1}{Z}$$

$$\rightarrow \quad \begin{array}{l} \text{admittance} \\ \uparrow Y = \frac{1}{Z} = G \pm jB \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Substance} \\ \rightarrow = \frac{1}{X} \end{array} \quad = Y \angle \theta_Y$$

\downarrow Conductance \downarrow Impedance

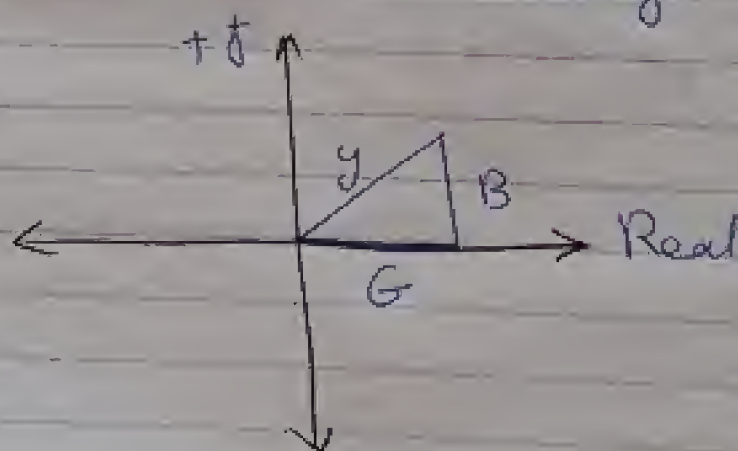$\theta_Y = -\theta_Z \quad \downarrow \downarrow$



admittance diagram


A circuit diagram consisting of a current source labeled I_s in parallel with a resistor labeled R . An arrow points from the current source towards the resistor.

cell $\rightarrow y_c = \frac{1}{Z} = \frac{1}{X_L \angle 90^\circ} = \frac{1}{X_L} \angle -90^\circ$

angle $y_L = B_L \tan \theta = -f B_L$

$$\therefore y_c = \frac{1}{z_c} = \frac{1}{x_c} \cdot \frac{1}{z_0} = \frac{1}{x_c} \cdot \frac{1}{z_0}$$

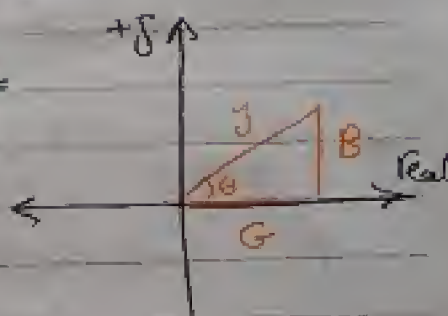
← كما نلاحظ ان admittance response
في الربع الأول يتكون من element (C) فقط



* باطلہ ہے ہاتھ کی جامعہ

(Solution)
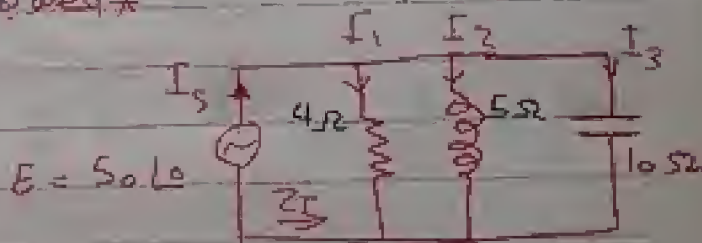
$$\Rightarrow \frac{y}{y_T} = \frac{y_1}{y_T} + \frac{y_2}{y_T} + \frac{y_3}{y_T}$$




$$y_T = \frac{1}{4} + \frac{1}{5 \underline{190}} + \frac{1}{10 \underline{190}} = .269 \underline{1-21.8}$$

والله اعلم

$$\therefore \Rightarrow y_T = .25 + f \cdot 0.1$$
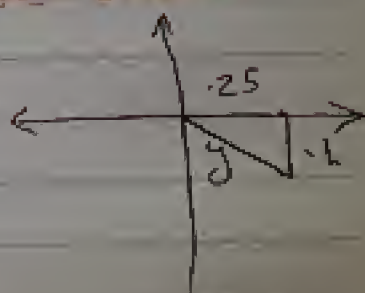
$$\therefore Z_f = \frac{1}{f_1} = 3.714 \text{ } [21.8]$$



$$\Rightarrow P.F = \cos \theta_2 = \cos 21.8 = 0.9285$$

$$P.F = 0.9285 \text{ "lag"}$$

$$\Rightarrow I_s = \frac{E}{Z} = \frac{50 \angle 0}{3.714 \angle 21.8} = 13.46 \angle -21.8$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{E L_0}{4 L_0} = \frac{50}{4}$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{50 \angle 0}{5 \angle 90} = 10 \angle -90$$



$$\Rightarrow I_3 = \frac{50 \angle 0}{10 \angle -90} = 5 \angle 90$$

$$\Rightarrow P_s = E I_s \cdot P.F$$

$$\therefore P_s = 50 \times 13.4 \times 0.9$$

$$= 625$$
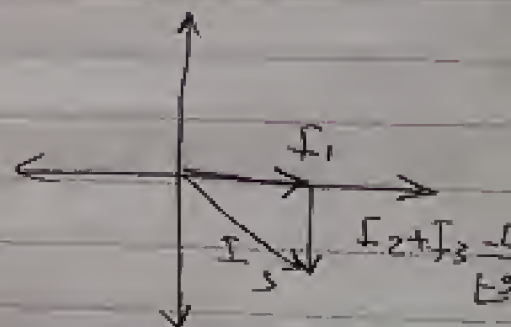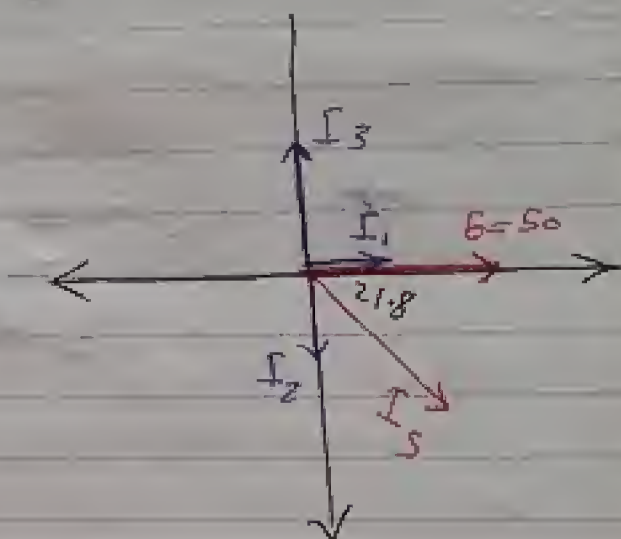
$$P_R = \frac{E^2}{R_1} = \frac{(50)^2}{4} = 625$$




Phasor diagram


التيار

$$X_L = I_s \frac{R}{R + jX_L} = \frac{I R}{\sqrt{R^2 + (X_L)^2}} \angle -\tan^{-1}(X_L/R)$$

at $f = 0 \rightarrow I = I_L$

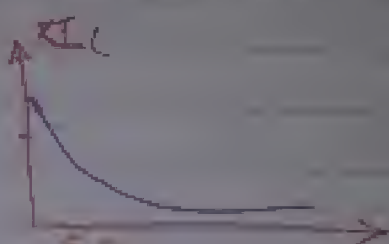

→ Sketch $e, i(t)$
pf = ??

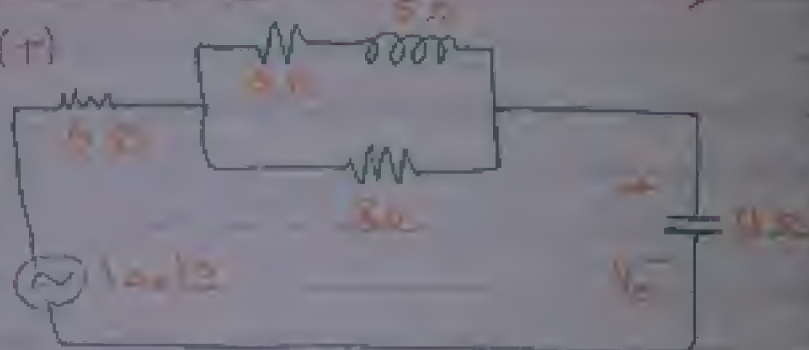

$$Z_1 = 6 + 5 \angle 90^\circ = 6 + j5 = 7.81 \angle 39.8^\circ$$

$$Z_2 = 8 \angle 0^\circ, \quad Z_3 = 4 \angle -90^\circ$$

$$Z_4 = Z_1 \parallel Z_2 = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$


$$Z_4 = \frac{7.81 \angle 39.8^\circ \times 8 \angle 0^\circ}{6 + 8 + j5}$$

$$\therefore Z_4 = 4.2 \angle 20.16^\circ$$

$$Z_T = 6 + Z_4 + Z_3$$

$$\therefore Z_T = 6 + 4.2 \angle 20.16^\circ + 4 \angle -90^\circ = 8.343 \angle -17.8^\circ$$
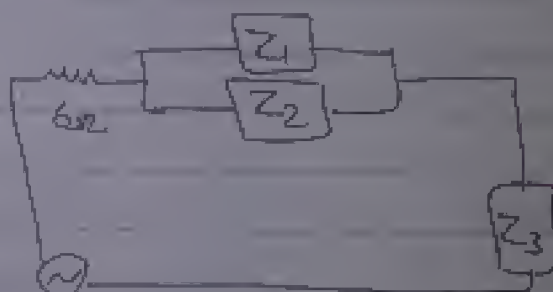
$$\Rightarrow I_T = \frac{100 \angle 0^\circ}{Z_T} = 12 \angle 17.8^\circ$$



$P.F. = \cos(-17.87) \text{ leading.}$

$\Rightarrow V_c = I_T Z_c = 12 \angle 17.87 \times 4 \angle -90$

$e = 100\sqrt{2} \sin \omega t$

$i = 12\sqrt{2} \sin(\omega t + 17)$

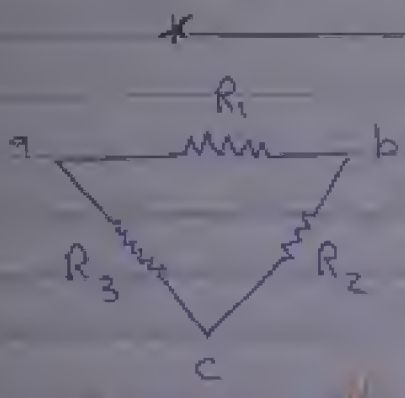


Fig 1

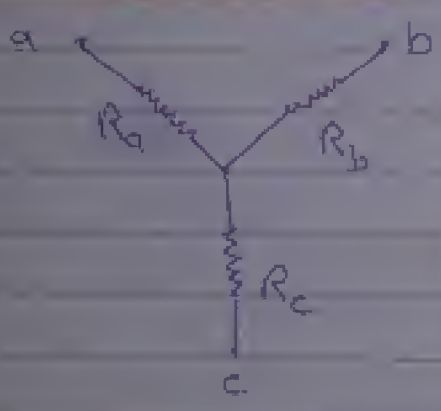


Fig 2

ازای گول صد ∇ ل γ
 * ازای گول المقاومات عند الکل یا
 للمقاومات على شكل γ 2 1

* تمیز بین على الشکلین صد رصوح
 الارضات و مشروف التقطیر الی الی
 و تفحص بکار به متوجه به بالخطی
 دول مرة طالر Fig 1 و مرة Fig 2
 و جیت المصطلح للمقاومات و نسیم
 مع بعضه ... یعنی مثلاً الفیهه
 عند فیه Fig 1 هیقا لیا المقاومه R_1
 و التقطیر a b هیفه المقایه لیم
 و فی نفس الوقت نهی فی Fig 2
 صد فیه و متوجه بکار به صد a b
 R_T و کتبت بهی



و ذکر العمليه دی 3 مرات
 مرة غ ا c و مرة c c

Solution

Fig 1

$$\frac{R_1 (R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} = R_a + R_b \rightarrow ①$$


Fig 2

$$\frac{R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = R_a + R_c \rightarrow ②$$

$$\frac{R_1 R_2 + R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = R_c + R_b \rightarrow ③$$

Fig 3
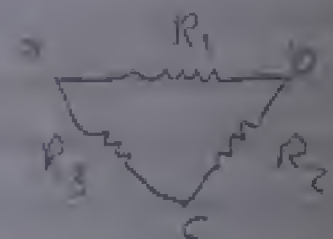
$$\Rightarrow R_a = \frac{R_1 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$



$$\Rightarrow R_b = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\Rightarrow R_c = \frac{R_2 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

هذا يعني ان R_a هي المقاومة
المعززة للقوسية الى a ، R_b هي
المعززة الى b ، و R_c هي المعززة الى c .


اننا نرى ان R_a هي المقاومة المعززة الى a ، و R_b هي المقاومة المعززة الى b ، و R_c هي المقاومة المعززة الى c .

Q.10. * * * * *

$$\Rightarrow R_1 = R_a + R_b + \frac{R_a R_b}{R_c}$$

$$\Rightarrow R_2 = R_b + R_c + \frac{R_b R_c}{R_a}$$
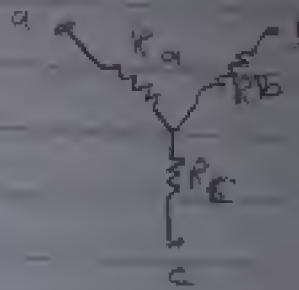
$$\Rightarrow R_3 = R_a + R_c + \frac{R_a R_c}{R_b}$$



1. R_T =

